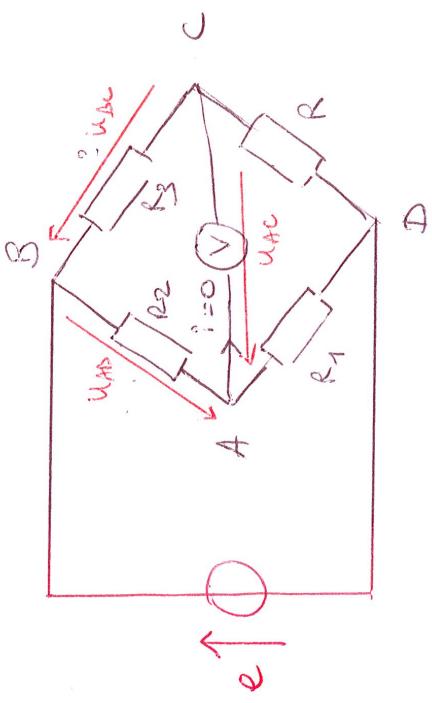


Ex. 14 Pont de Wheatstone



1) Le voltmètre est idéal et ne préleve pas de courant.

Ainsi: R_1 et R_2 sont en série.
 R_3 et R_4 sont en série.

$$\text{De plus } U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} \text{ (loi des mailles)}$$


$$\text{Or } U_{BA} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} e \quad (\text{division de tension})$$

$$\text{et } U_{BS} = -U_{BA} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} e$$

Pont de Wheatstone

$$U_{BC} = \frac{R_3 e}{R_1 + R_3} \quad (\text{division de tension})$$

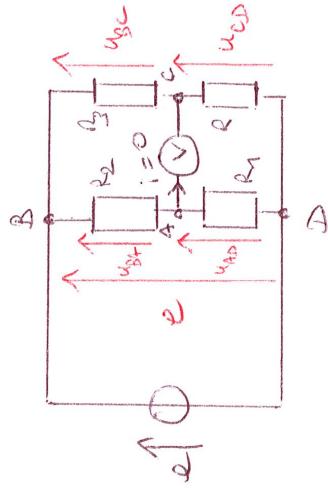(R_{eq} : déterminer le circuit pour faire varier la division de tension)



À S. le voltmètre préleve du courant alors R_1, R_2 ne sont plus en série et la formule de division de tension ne s'applique plus. (idem pour R_3 et R_4).

$$u_{AC} = e \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) //$$

$$\text{2)} \quad u_{AC} = 0 \Leftrightarrow e \left(\frac{R_1 R_3}{(R_1 + R_3)(R_1 + R_2)} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow R_1 R_3 = R_1 R_2$$

$$\text{or } R = R_0(1 + \alpha T)$$

La condition $u_{AC} = 0$ est remplie à $T=0^\circ\text{C}$

$$\text{Si } R_1 R_3 = R_0 R_2 //$$

$$\begin{aligned} 3) \quad R_0 &= \frac{R_1 R_3}{R_2} = \frac{R_3}{X} \\ u_{AC} &= e \left(\frac{R_3}{X(1 + \alpha T)} - \frac{R_2}{R_2(1 + \frac{R_1}{R_2})} \right) \\ &= e \left(\frac{X}{1 + \alpha T + X} - \frac{X}{1 + X} \right) \end{aligned}$$

$$= e \left(\frac{x + x^2 - x \alpha T - x^2}{(1+x)(1+\alpha T+x)} \right)$$

$$u_{AC} = \frac{-x \alpha T}{(1+x)(1+x+\alpha T)} //$$

(2)